

## 山东大学

## 二〇一六年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码 846科目名称 电路

(答案必须写在答卷纸上, 写在试题上无效)

(本试卷共 10 题, 每题 15 分)

1. 电路如图 1 所示:

- (1) 利用网孔电流法求电路中各支路流过的电流;
- (2) 指明该图中发出功率的元件, 并计算其功率。

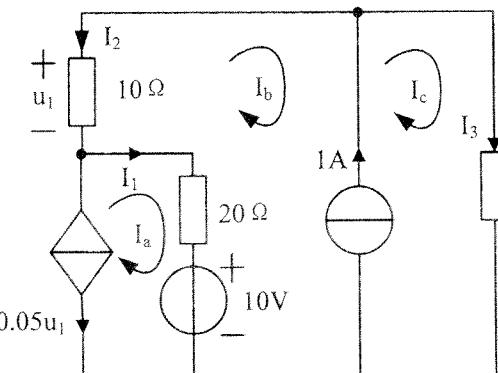


图1

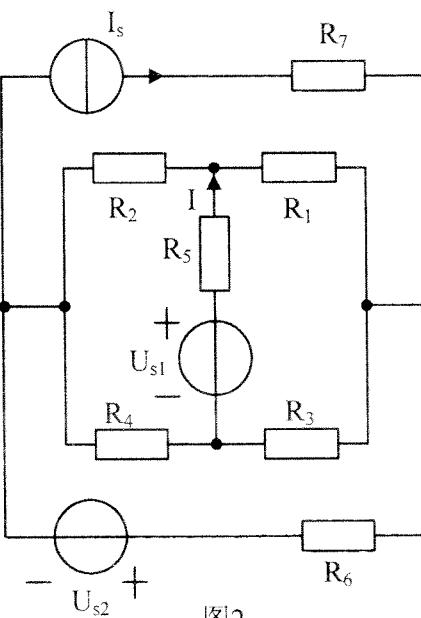


图2

2. 图示电路中, 已知:  $U_{S1}=3V$ ,  $U_{S2}=24V$ ,  $I_s=4A$ ,  $R_1=2\Omega$ ,  $R_2=3\Omega$ ,  $R_3=6\Omega$ ,  $R_4=9\Omega$ ,  $R_5=R_7=1\Omega$ ,  $R_6=4\Omega$ 。用叠加原理求电流 I, 且计算当  $R_5$  为多少时, 其消耗功率最大?

3. 图 3 所示电路中, 假设电路原已处于稳态,  $t=0$  时将开关 S 闭合。试用三要素法求换路后的电压  $u_0(t)$ 。

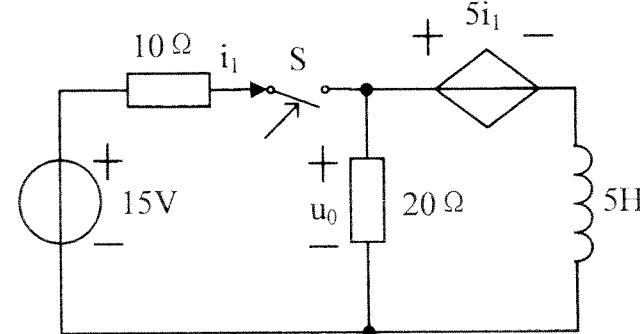


图3

4. 电路如图 4 所示, 电压  $U=2200V$ , 电源频率  $f=50Hz$ , 两负载参数分别为:  $Z_1$ ,  $P_1=12kW$ ,  $\cos\phi_1=0.6$ (感性);  $Z_2$ ,  $P_2=4kW$ ,  $\cos\phi_2=0.8$ (容性)。试求: 1) 电路的复功率  $\bar{S}$  和输入电流 I 和功率因数; 2) 若将功率因数提高到 0.95, 需并联多大电容。

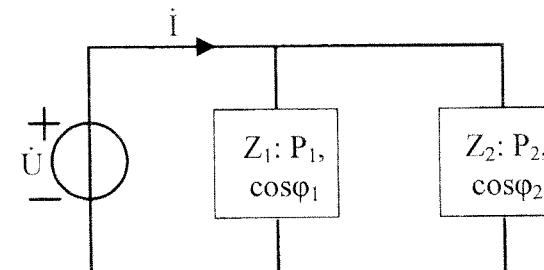


图4

5. 如图 5 所示电路中,  $R_1=1\Omega$ ,  $R=2\Omega$ ,  $X_C=-2\Omega$ ,  $X_L=2\Omega$ ,  $I_s=10\angle 0^\circ A$ , 求电路中的电压  $\dot{U}_2$  及电阻 R 吸收的功率。

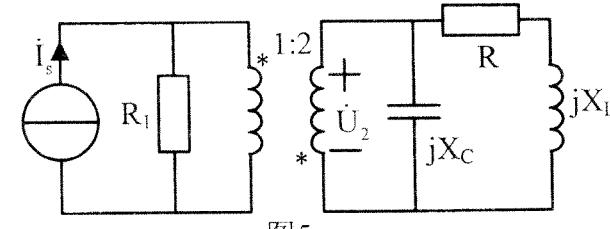


图5

6. 在图 6 所示的对称三相电路中,  $R=10/\sqrt{3}\Omega$ ,  $X_C=30\Omega$ , 线电压  $U_{AB}=100\sqrt{3}V$ , 试求: 1) 电流  $\dot{I}_{ab}, \dot{I}_{a1}, \dot{I}_{a2}, \dot{I}_A$ ; 2) 两只功率表的读数; 3) 三相电源的 P、Q、S。

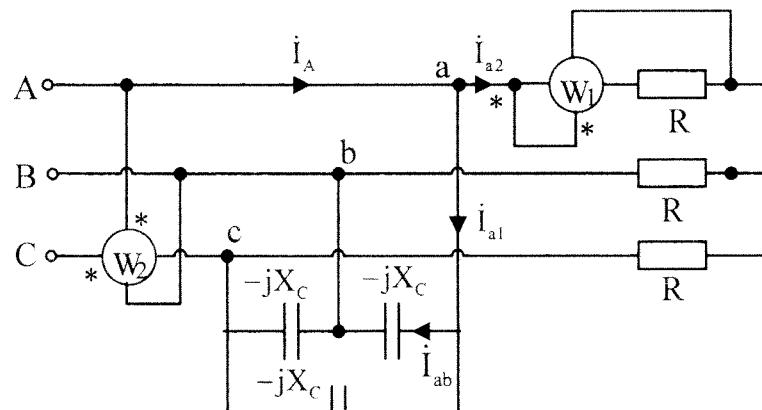


图6

7. 图7所示稳态电路中,  $u_s = 4\sqrt{2} \sin t$  V,  $I_s = 3$  A, 功率表  $W_1$  读数为 16W,  $W_2$  读数为 -27W, 电压表  $V$  与电流表  $A$  的读数分别为 4V, 5A, 试求电路参数  $R_1, R_2, L, C$ 。

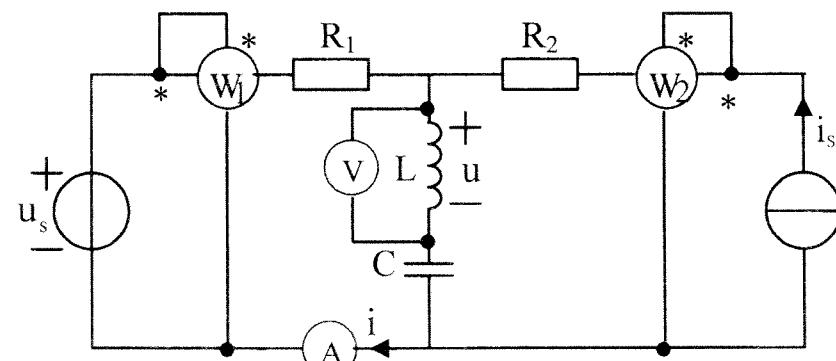


图7

8. 图8所示电路, 开关S接在1端时, 电路已达稳态。 $t=0$ 时将S由1合向2, 用拉氏变换法求  $t \geq 0$  时的  $u_c(t)$  和  $i_L(t)$ 。

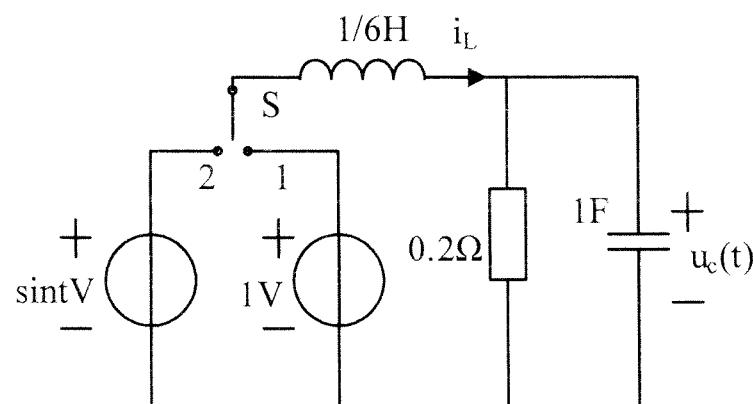


图8

9. 图9所示电路, 已知  $U_s = 80\angle 0^\circ$  V,  $\omega = 100$  rad/s,  $R_1 = 50\Omega$ , 电压表一端固定到 f 点, 另一端在电阻  $R_2$  上滑动, 当滑动到 b 点时, 电压表读数最小, 其值为 30V, 并已知  $U_{ab} = 40$  V。试结合相量图求  $R$  和  $C$  的值。

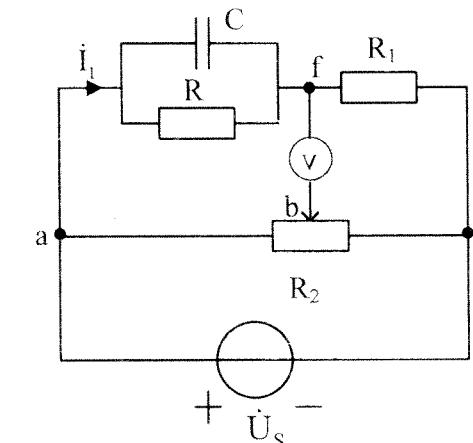


图9

10. 图10所示电路中, 已知  $u_s = 2\sqrt{2} \cos(1000t)$  V, 线性无源二端口网络N的T参数为  $T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$  当  $R_L = \infty$  时,  $U_2 = 2$  V,  $I_1 = 1$  A; 当  $R_L = 0$  时,  $I_2 = 1$  A,  $I_1 = 1$  A。试求:

- (1) 变压器变比  $n$ ;
- (2) 当  $R_L$  取何值时获得最大功率? 并求出  $P_{max}$ 。

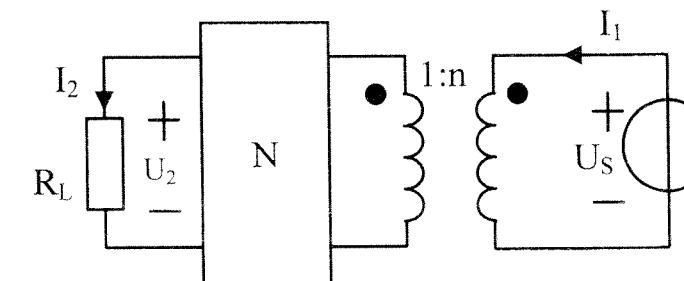


图10