

# 山东大学

## 二〇一八年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码 848

科目名称 电子技术基础

(答案必须写在答卷纸上, 写在试题上无效)

### 一、填空(共10分, 每空1分)

- 模拟信号的特点是\_\_\_\_\_，数字信号的特点是\_\_\_\_\_。
- 甲乙类功放工作在\_\_\_\_\_状态，它可以克服\_\_\_\_\_失真。
- 正弦波振荡器由基本放大器、正反馈网络、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_组成。
- 逻辑门在输出高电平时所带的负载被称为\_\_\_\_\_负载，逻辑门在输出低电平时所带的负载被称为\_\_\_\_\_负载。
- 集成触发器的直接置1端和直接置0端是用来预置\_\_\_\_\_状态的，若它们是低电平有效的，当不用时应将它们放在\_\_\_\_\_。


### 二、选择填空(每空2分, 共10分)

- 二极管电路如图所示, 设二极管的导通压降为0, 则  $u_o = \text{_____}$ 。  


A. 5V      B. -2V      C. 7V
- 在某个电压串联负反馈放大器中, 设其输入电压  $u_i = 10\text{mV}$ , 输出电压  $u_o = 1\text{V}$ , 基本放大器的放大倍数  $A = 10^3$ , 则其反馈深度  $1+AF = \text{_____}$ 。  

A. 50      B. 20      C. 10
- 桥式整流电路如图, 设其  $U_2 = 30\text{V}$ , 则其二极管承受的最高反向电压为\_\_\_\_\_。  

A. 27V      B. 42V      C. 30V

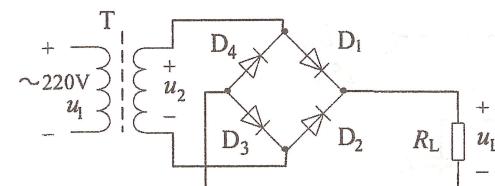

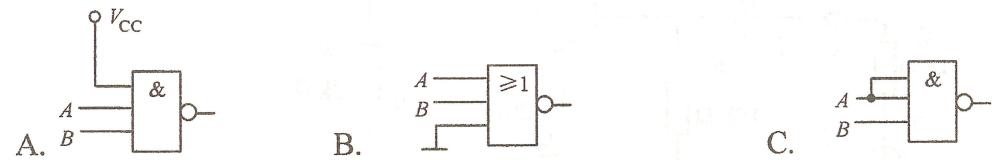4. 下列逻辑门中, 不能实现  $L = \bar{A} + \bar{B}$  的是\_\_\_\_\_。




5. 逻辑函数  $L = (A+B)(\bar{A}+C)$  的反函数是\_\_\_\_\_

- A.  $(A+B)(\bar{A}+C)$     B.  $(\bar{A}+B)(\bar{A}+C)$     C.  $(A+B)(A+C)$
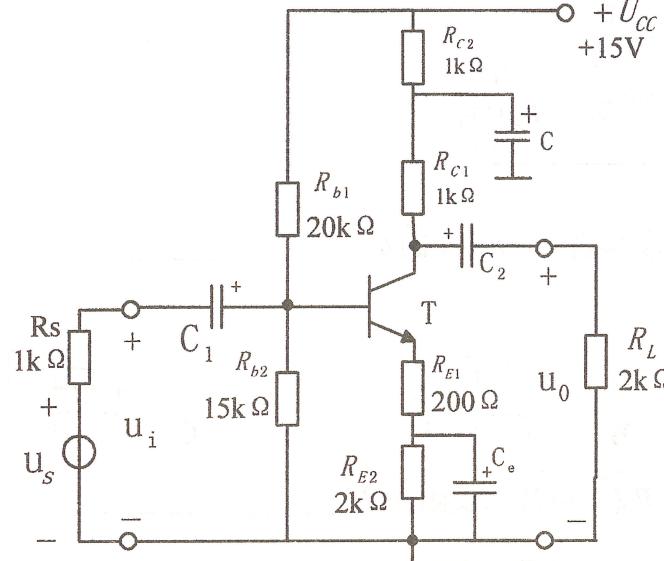
### 三、(共20分)

晶体管组成的放大器如题三图所示, 已知  $\beta=100$ ,  $U_{BE}=0.7\text{V}$ , 耦合电容对交流均可看成短路。试求:

- 估算电路的静态工作点Q。(4分)
- 画出放大器的中频微变等效电路图。(4分)
- 求放大器的输入电阻  $R_i$  和输出电阻  $R_o$ 。(6分)
- 计算放大器的中频电压放大倍数  $A_u$  及  $A_{us}$ 。(4分)
- 在实验过程中, 若电容C开路, 对放大器的电压放大倍数及输出电阻有何影响?(2分)




题三 图

#### 四、(共 17 分)

正弦波信号发生器电路如图所示。试分析：

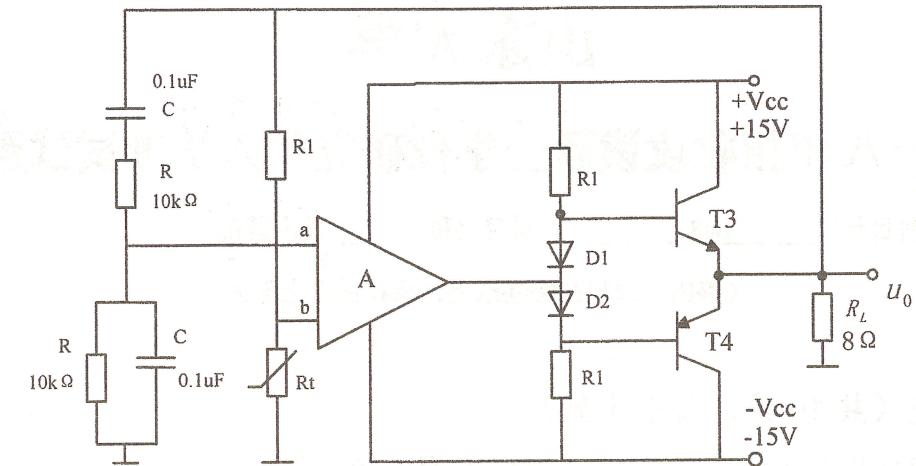- 1、指出  $T_3$ 、 $T_4$  组成的电路名称，有何特点？(3分)
- 2、根据正弦波振荡器的相位平衡条件，正确标注出集成运算放大器的同相端和反相端的位置。(2分)
- 3、估算输出正弦波信号  $u_0$  的频率。(5分)
- 4、要求电路具有自动稳幅作用， $R_t$  应具有正温度系数还是负温度系数？(2分)
- 5、设  $T_3$ 、 $T_4$  管的饱和压降  $U_{CES}=0V$ ，估算电路的最大输出不失真功率  $P_{0m}$  及消耗在每只管子上的最大管耗  $P_{Tmax}$ 。(5分)




题四 图

#### 五、(共 16 分)

晶体管组成的深度负反馈放大器如图所示。试分析：

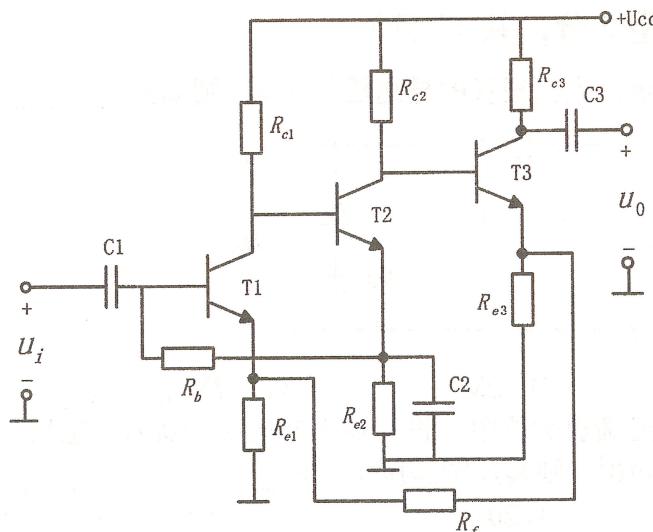- 1、指出该电路中存在的交流负反馈类型。(4分)
- 2、估算该电路的电压放大倍数  $A_{uf} = \frac{u_0}{u_i}$  的表达式。(6分)
- 3、估算该电路的输入电阻  $R_{if}$  及输出电阻  $R_{of}$  的表达式。(6分)




题五 图

## 六、(共 10 分)

由理想集成运算放大器组成的电路如图所示。试分析：

1、求出  $u_0$  与  $u_{i1}$ 、 $u_{i2}$  的关系表达式。(8 分)

2、指出该电路的功能。(2 分)

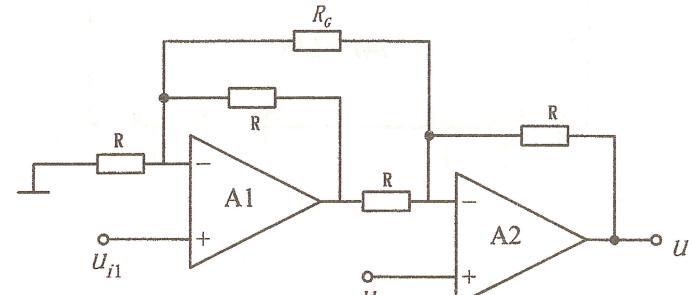


题六 图


## 七、(共 12 分)

1、由集成稳压器 LM7812 组成的直流稳压电源如图题图 (a) 所示，已知变压器副边电压  $U_2=15V$  (有效值)，若负载电阻  $R_L=20\Omega$ ，求消耗在 LM7812 上的功率是多少？(6 分)

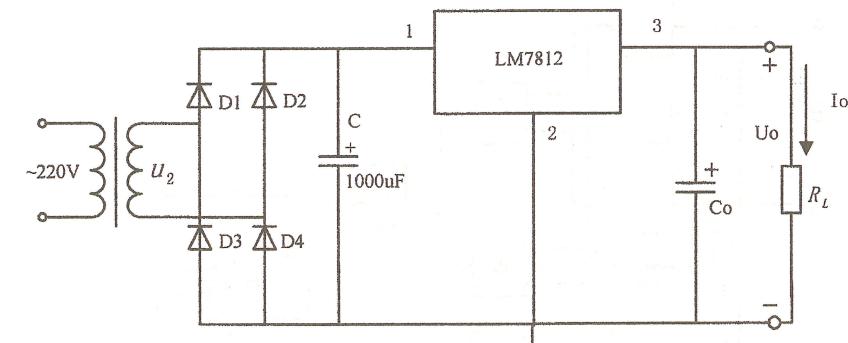2、对于电路图 (b)，已知稳压管的稳定电压  $U_Z=\pm 6V$ ，当输入电压  $u_i=5V$  时，求输出电压  $u_0$  的值。(6 分)



(a)

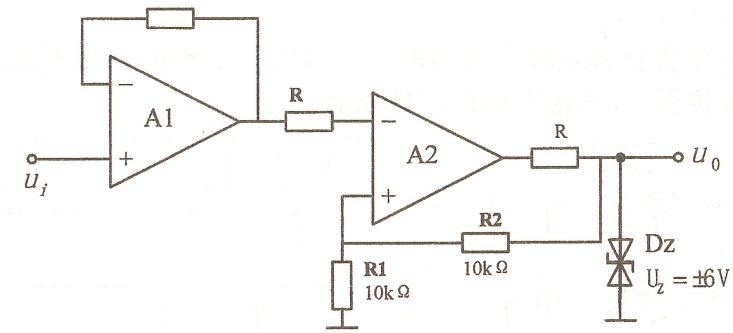

(b)

题七 图


## 八、解答下列各题。(每小题 4 分，共 16 分)

1. 用卡诺图化简下列逻辑函数。

$$F_1 = \overline{AC} + \overline{ABC} + \overline{BC} + ABC$$


$$F_2(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 6, 7, 12, 15) + \sum d(0, 1, 3, 8, 9, 11)$$

2. 写出本题图 1 所示电路的真值表。

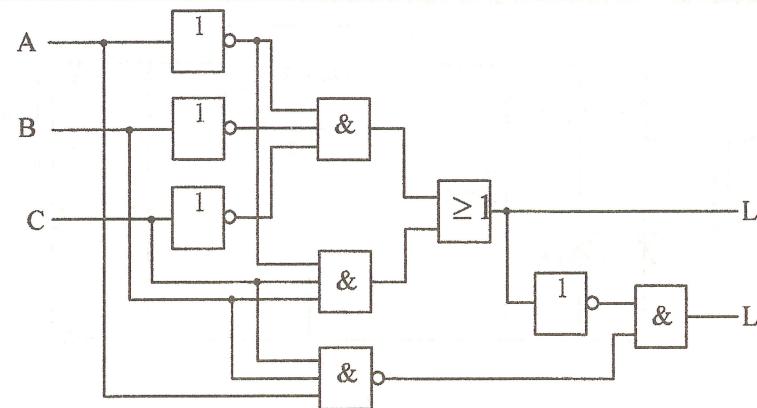


题八图 1

3. 由 TTL 门电路和 D 触发器组成的电路如本题图 2 所示, 试根据输入信号的波形, 画出输出 Q 的波形图。(设触发器的初始状态为 0)

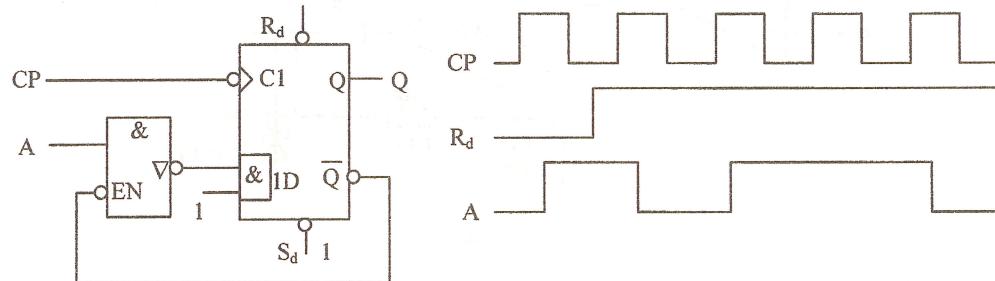

题八图 2


4. 给定 555 定时器的电源为 15V, 两个可选电容  $C_1=100\text{ }\mu\text{F}$ 、 $C_2=0.01\text{ }\mu\text{F}$ 。试用 555 定时器设计一个单稳态触发器, 要求输出脉冲宽度在 1~10s 的范围内可手动调节, 555 定时器框图见本题图 3。

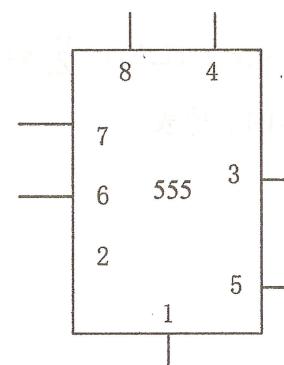

题八图 3
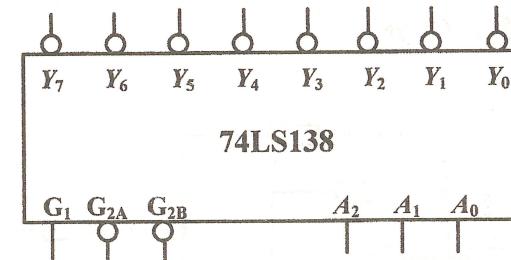
### 九、组合逻辑电路设计。(共 10 分)

用红、黄、绿三个指示灯表示三台设备的工作情况: 绿灯亮表示全部正常; 红灯亮表示有一台不正常; 黄灯亮表示两台不正常; 红、黄灯全亮表示三台都不正常。列出控制电路真值表, 要求用 74LS138 (见本题图) 和适当的与非门实现此电路。




题九图
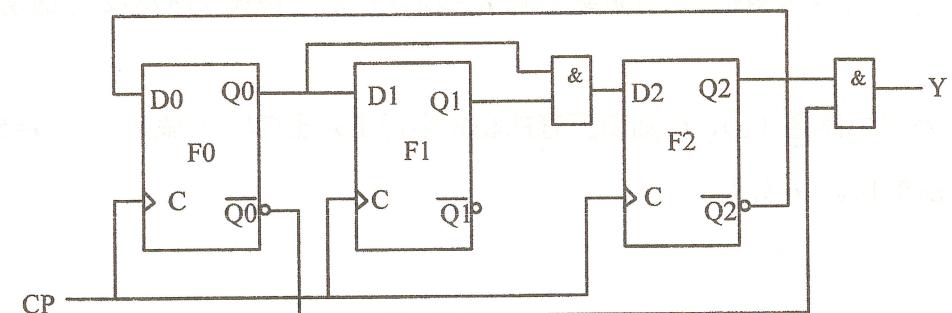
### 十、时序逻辑电路分析。(共 15 分)

分析本题图所示电路, 设初始状态为  $Q_2Q_1Q_0 = 000$ 。


- 写出各触发器的驱动方程、状态方程和输出方程; (6 分)
- 列出状态表、画出状态转换图, 并分析该电路能否自启动; (6 分)
- 画出该电路输出 Y 对应 CP 脉冲信号的波形图。(3 分)



题十图

### 十一、计数器应用。(每小题 7 分, 14 分)

- 十六进制加法计数器 74161 的功能表如下, 分析本题图实现几进制计数器。

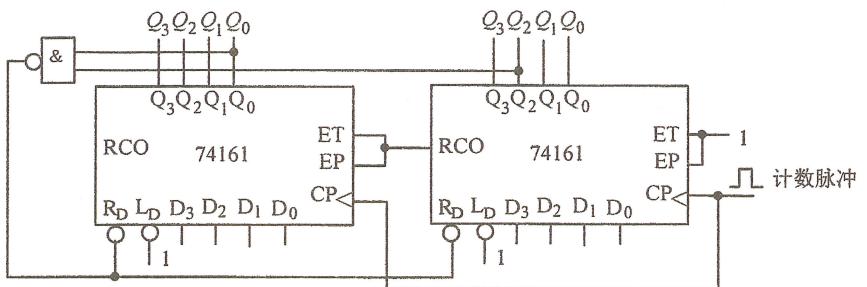

74161 功能表

清零	预置	使能	时钟	输出				工作模式
				$R_D$	$L_D$	$EP$	$ET$	
0	X	X X	X	0	0	0	0	异步清零
1	0	X X	↑	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	同步置数
1	1	0 X	X	保	持			数据保持
1	1	X 0	X	保	持			数据保持
1	1	1 1	↑	计	数			加法计数

2. 用反馈置数法将 74161 构成 9 进制计数器，并画出状态转图。

