

山东大学

二〇一六年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码 905科目名称 电路(专)

(答案必须写在答卷纸上, 写在试题上无效)

(本试卷共10题, 每题15分)

1. 电路如图1所示:

- (1) 以c为参考点列写出电路的节点电压方程;
- (2) 求电路中各支路流过的电流;
- (3) 验证该电路的功率守恒, 并注明发出功率的电源。

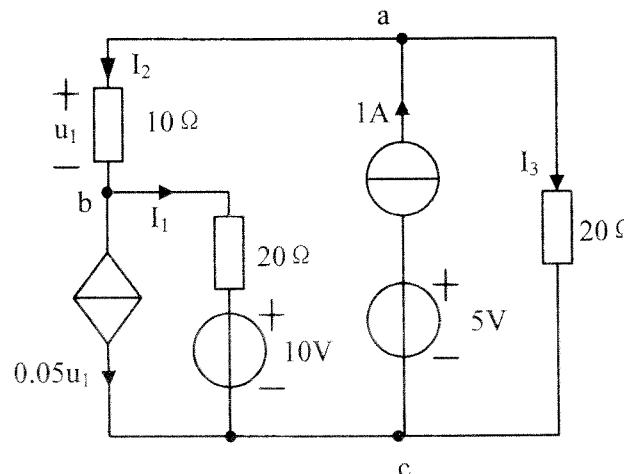


图1

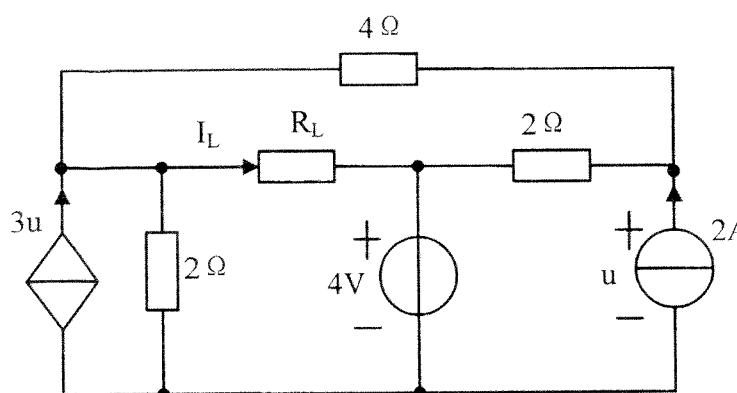
2. 图2所示电路中, 已知: $R_L=1\Omega$ 。试用戴维宁定理求电阻 R_L 流过的电流 I_L 。

图2

3. 电路如图3所示, 已知: $U_S=24V$, $R_1=6\Omega$, $R_2=18\Omega$, $R_3=4\Omega$, $C=1\mu F$, 电容器初始电压为零, $t=0$ 时开关 S_1 闭合, 经过 $t=t_K=10\mu s$ 时开关 S_2 闭合。求开关 S_2 闭合后的 $u_c(t)$ 。

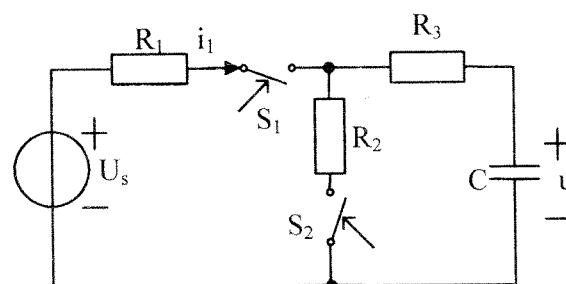
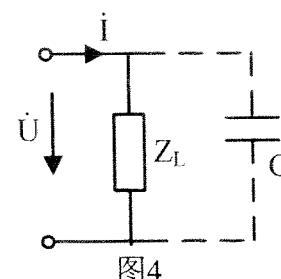


图3

4. 图4所示电路中, 负载 Z_L 为感性负载, 其功率 $P=10kW$, 功率因数 $\cos\varphi_1=0.6$, 接在电压 $U=220V$ 的电源上, 电源频率 $f=50Hz$ 。(1) 如果将功率因数提高到 $\cos\varphi_2=0.95$, 试求与负载并联的电容器的电容值和电容器并联前后的线路电流; (2) 要将功率因数从 0.95 再提高到 1, 试问并联电容器的电容值还需要增加多少? 并求此时的线路电流。

5. 图5所示电路, $U_S=4V$, $R_1=40\Omega$, $X_L=X_C=5\Omega$, $R_2=10\Omega$, 当 n_1 和 n_2 各为多少时,

R_2 才能获得最大功率，并求此最大功率。

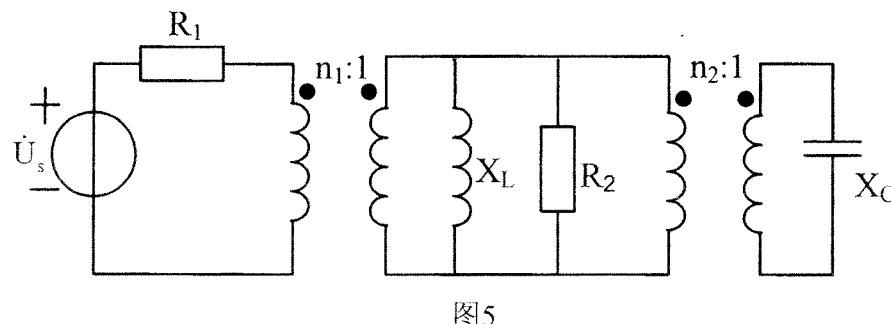


图5

6. 图6所示三相电路中，对称三相电源线电压 $U_L=380V$ ，对称三角形负载 $Z=3+j12\Omega$ ，对称星形负载 $R=2\Omega$ ，电阻 $R_f=10\Omega$ 。

试求：1) \dot{I}_A ；2) 三相电源供给的有功功率、无功功率和视在功率。

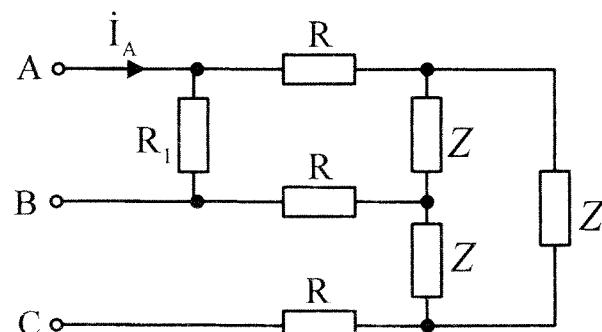


图6

7. 图7所示电路中，已知 $i_s(t)=3+2\cos 100t + \cos 200t A$ ， $R=10\Omega$ ， $C_1=2.5\mu F$ ， $L_2=100mH$ ，电压 $u(t)$ 只有直流分量和二次谐波分量，电流 $i(t)$ 中只有直流分量。

求：1) 电感 L_1 和电容 C_2 ；2) 电压 $u(t)$ 和电流 $i(t)$ ；3) 电阻 R 消耗的功率。

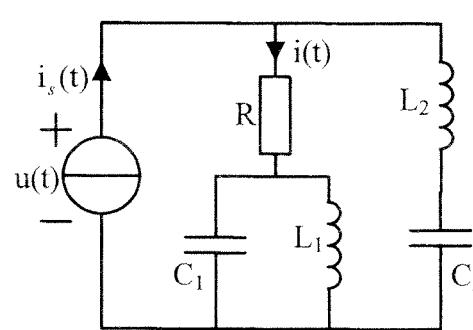


图7

- 8、图8所示电路原处于稳态， $t=0$ 时闭合开关，已知 $t \geq 0$ 时， $i_{L2}(t)=2-1.6e^{-1/3}t-0.4e^{-2t}$ A，试用运算法确定直流电压源 U_s 的值。

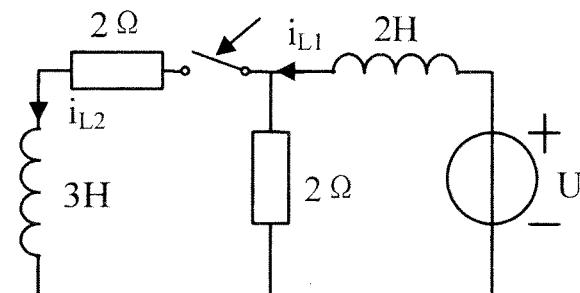


图8

- 9、图9所示电路中，已知 $\dot{U}_s = 6\angle 0^\circ V$ ， $\omega = 2\text{rad/s}$ ，电源发出的平均功率为 24KW ，电源的功率因数 $\lambda = 0.8$ ，且 \dot{U}_s 与 \dot{I}_L 同相，试结合相量图确定 R , L , C 的值。

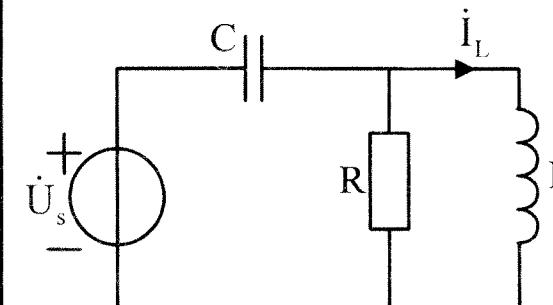


图9

- 10、图10所示电路中，已知 $L=2\text{H}$ ， $C=0.5\text{F}$ ， $i_L(t) = -6+1.5\sqrt{2}\cos t A$

N 为线性无源网络，其 Y 参数矩阵为 $Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} S$ ，求 $u_c(t)$ 和 $u_s(t)$ 。

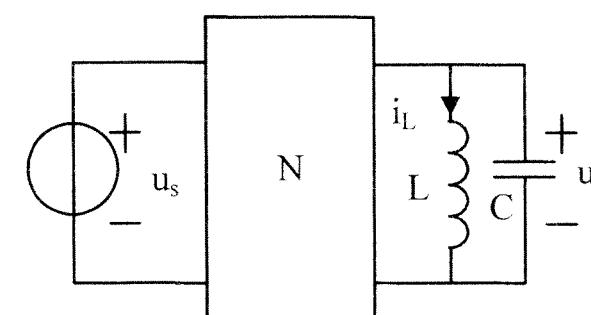


图10